
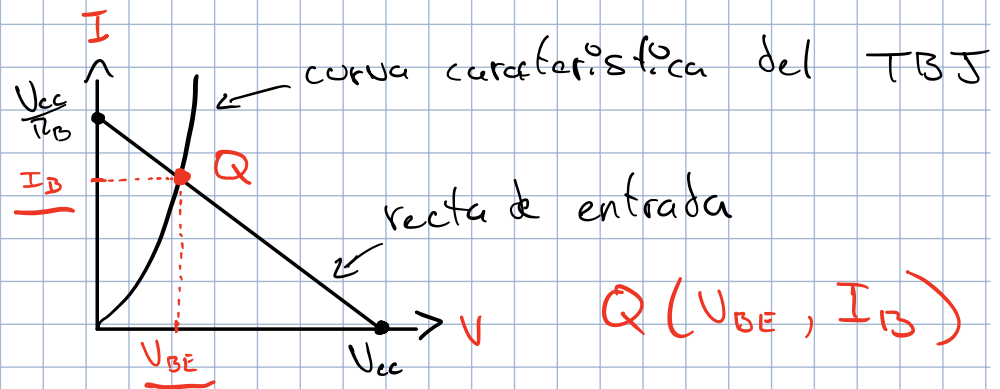


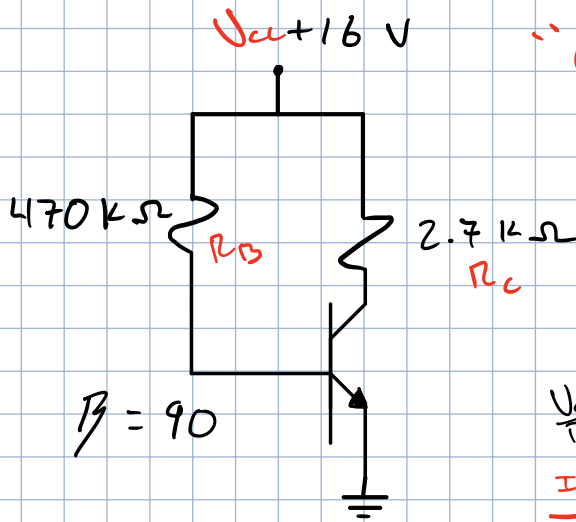Obtener los puntos de operación "Q" del transistor en polarización fija.




$Q(V_{BE}, I_B)$

$V_{BE} = 0.7 \text{ V}$

$$\frac{V_{CC}}{R_B} = \frac{16 \text{ V}}{470 \times 10^3 \Omega} = 34.04 \times 10^{-6}$$


$34.04 \mu\text{A}$

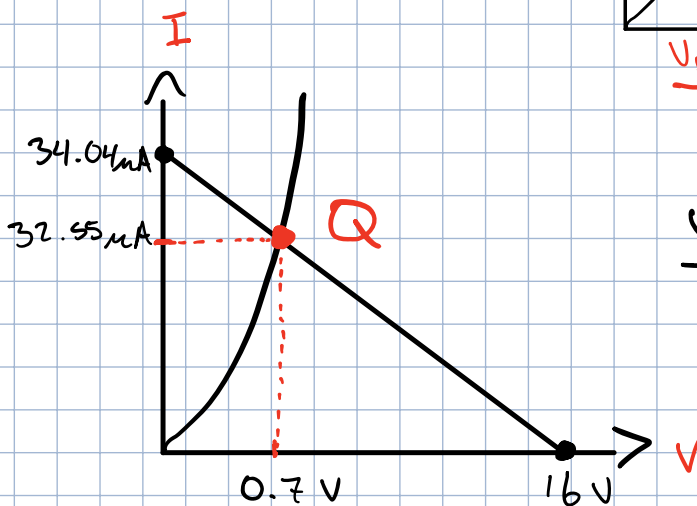


$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \frac{16 - 0.7}{470 \times 10^3} = 32.55 \times 10^{-6} \text{ A}$$

$I_B = 32.55 \mu\text{A}$

$Q(0.7, 32.55 \mu)$

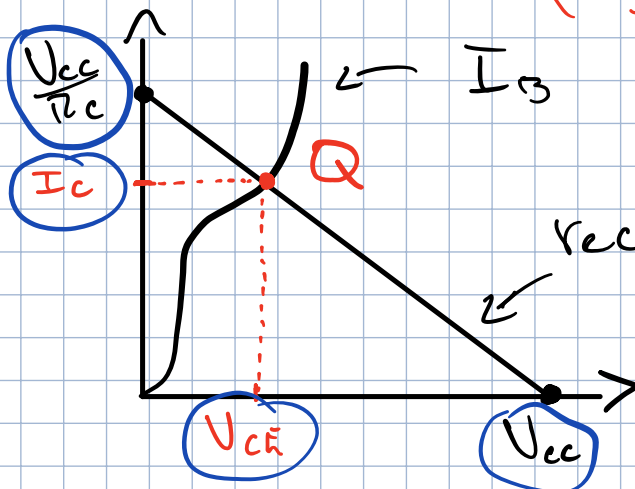

recta de carga estática

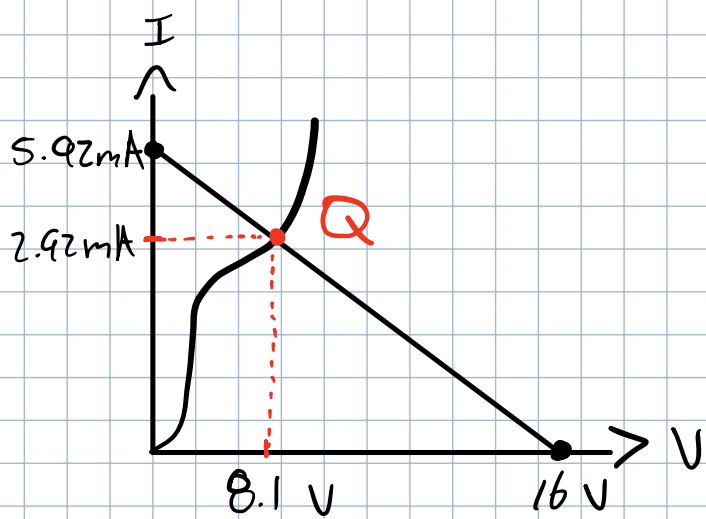

$$\frac{V_{CC}}{R_C} = \frac{16 \text{ V}}{2.7 \times 10^3 \Omega} = 5.92 \times 10^{-3}$$

$$5.92 \text{ mA}$$

$$I_{CQ} = \beta I_B$$

$$I_{CQ} = (90)(32.55 \times 10^{-6})$$

$$I_{CQ} = 2.92 \times 10^{-3} \text{ A}$$

$$I_{CQ} = 2.92 \text{ mA}$$

$$V_{CE} = V_{CC} - (I_{CQ} R_C)$$

$$V_{CE} = 16 - [(2.92 \times 10^{-3})(2.7 \times 10^3)]$$

$$V_{CE} = 16 - 7.884$$

$$V_{CE} = 8.1$$

$$Q(8.1 \text{ V}, 2.92 \text{ mA})$$